


$$i_C = I_S e^{v_{BE}/V_T}$$

$$i_B = \frac{i_C}{\beta} = \left(\frac{I_S}{\beta} \right) e^{v_{BE}/V_T}$$

$$i_E = \frac{i_C}{\alpha} = \left(\frac{I_S}{\alpha} \right) e^{v_{BE}/V_T}$$

Small-Signal Model for BJT (FA)

$$g_m = \left. \frac{\partial i_C}{\partial v_{BE}} \right|_{i_C = I_C}$$

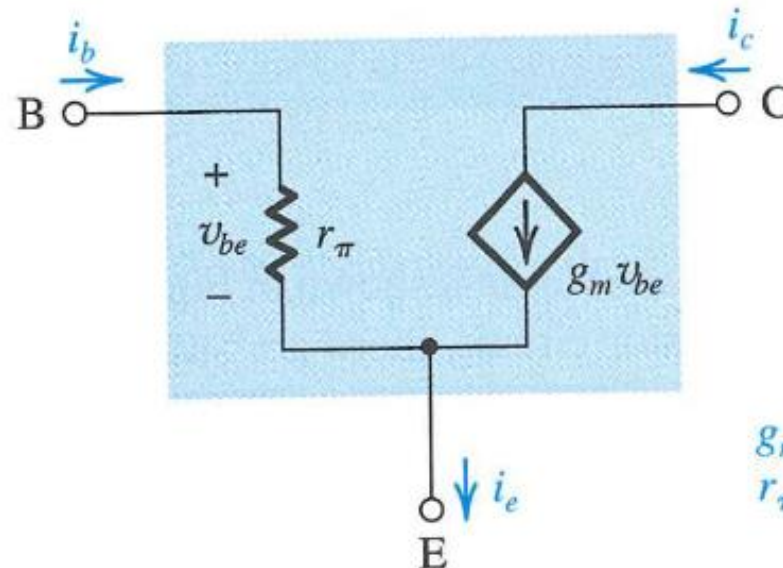

$$g_m = I_C / V_T$$

$$r_\pi = V_T / I_B = \beta / g_m$$